

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**

**4.1.** Να σχεδιάσετε την τυπική ηλεκτρική συνδεσμολογία ενός οικιακού ψυγείου.

***Μονάδες 15***

**4.2.** Να εξηγήσετε συνοπτικά την λειτουργία του.

***Μονάδες 10***